

## ANEXO

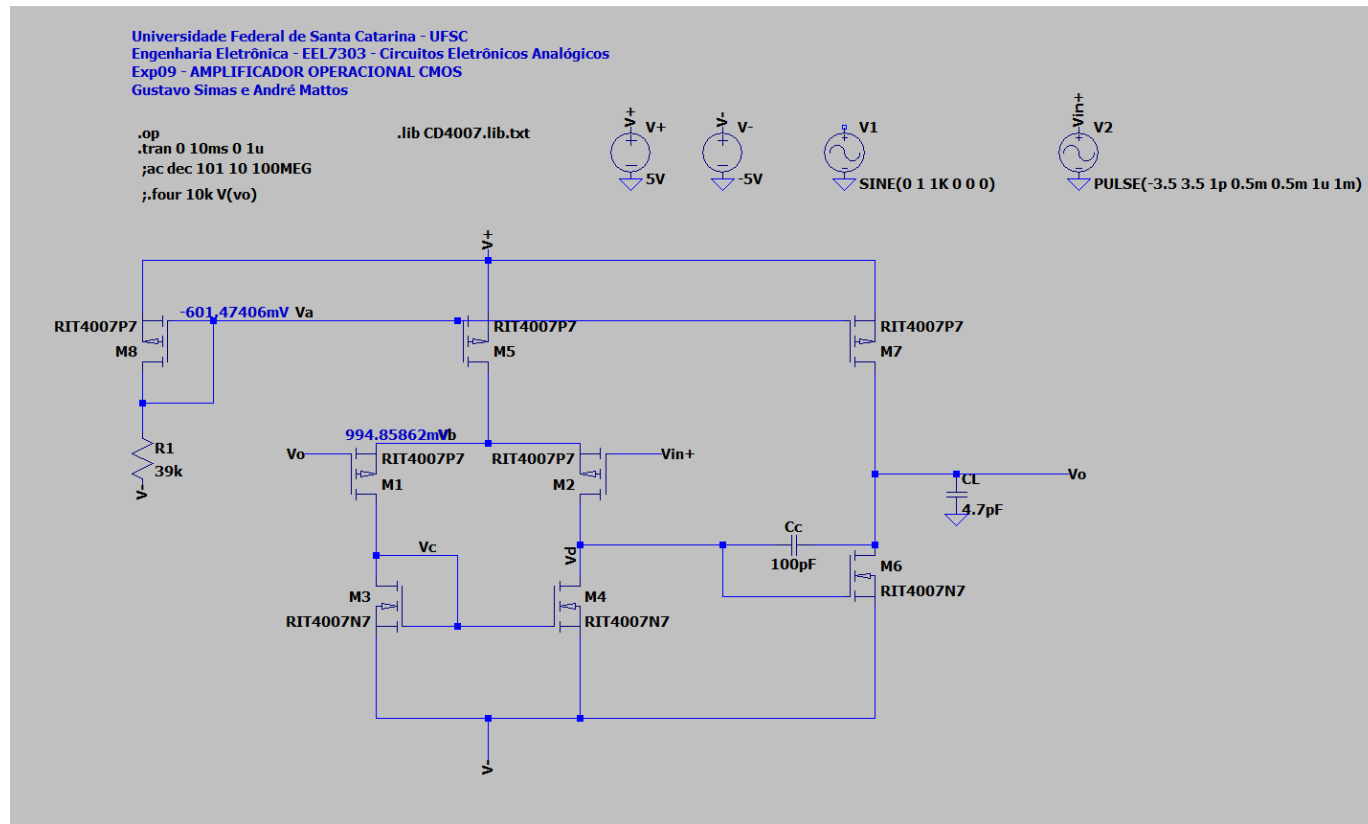


Figura 1 - Circuito Simulado em LTSpice

EEL7303 Circuitos Eletrônicos Analógicos Experimento 09 - AMPLIFICADOR OPERACIONAL CMOS

```

--- Operating Point ---

V(va) :      -0.601474      voltage
V(v-) :      -5            voltage
V(v+) :       5            voltage
V(vd) :     -1.46633       voltage
V(vc) :     -2.34914       voltage
V(vo) :      0.0589049     voltage
V(vb) :      3.76964       voltage
V(vin+) :     0            voltage
V(nc_01) :    0            voltage
Id(M2) :     -3.45254e-005  device_current
Ig(M2) :      -0           device_current
Ib(M2) :     5.24597e-012   device_current
Is(M2) :     3.45254e-005   device_current
Id(M1) :     -3.37266e-005  device_current
Ig(M1) :      -0           device_current
Ib(M1) :     6.12878e-012   device_current
Is(M1) :     3.37266e-005   device_current
Id(M5) :     -6.82519e-005  device_current
Ig(M5) :      -0           device_current
Ib(M5) :     1.24036e-012   device_current
Is(M5) :     6.82519e-005   device_current
Id(M7) :     -0.0001105    device_current
Ig(M7) :      -0           device_current
Ib(M7) :     4.9511e-012   device_current
Is(M7) :     0.0001105     device_current
Id(M8) :     -0.000112783   device_current
Ig(M8) :      -0           device_current
Ib(M8) :     5.61147e-012   device_current
Is(M8) :     0.000112783   device_current
Id(M6) :     0.0001105     device_current
Ig(M6) :      0            device_current
Ib(M6) :     -5.0689e-012   device_current
Is(M6) :     -0.0001105    device_current
Id(M3) :     3.37266e-005   device_current
Ig(M3) :      0            device_current
Ib(M3) :     -2.66087e-012  device_current
Is(M3) :     -3.37266e-005  device_current
Id(M4) :     3.45254e-005   device_current
Ig(M4) :      0            device_current
Ib(M4) :     -3.54367e-012  device_current
Is(M4) :     -3.45254e-005  device_current
I(C1) :      1.94386e-022   device_current
I(Cc) :      1.52523e-022   device_current
I(R1) :      0.000112783    device_current
I(V2) :      0            device_current
I(V1) :      0            device_current
I(V-) :      0.000291535    device_current
I(V+) :     -0.000291535    device_current

```

Figura 2 - Ponto Quiescente Simulado

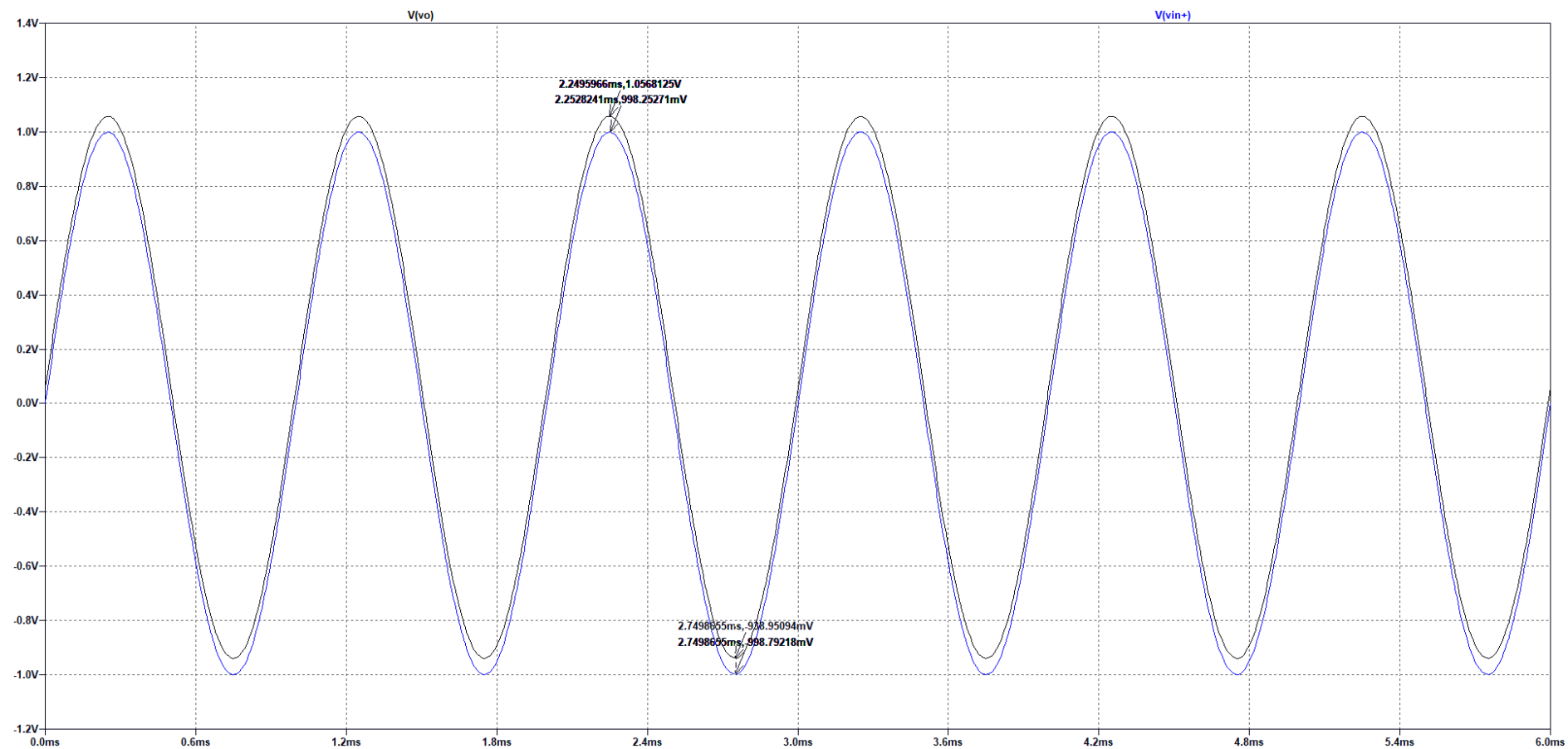


Figura 3 - Sinais de modo Seguidor de Tensão Simulado

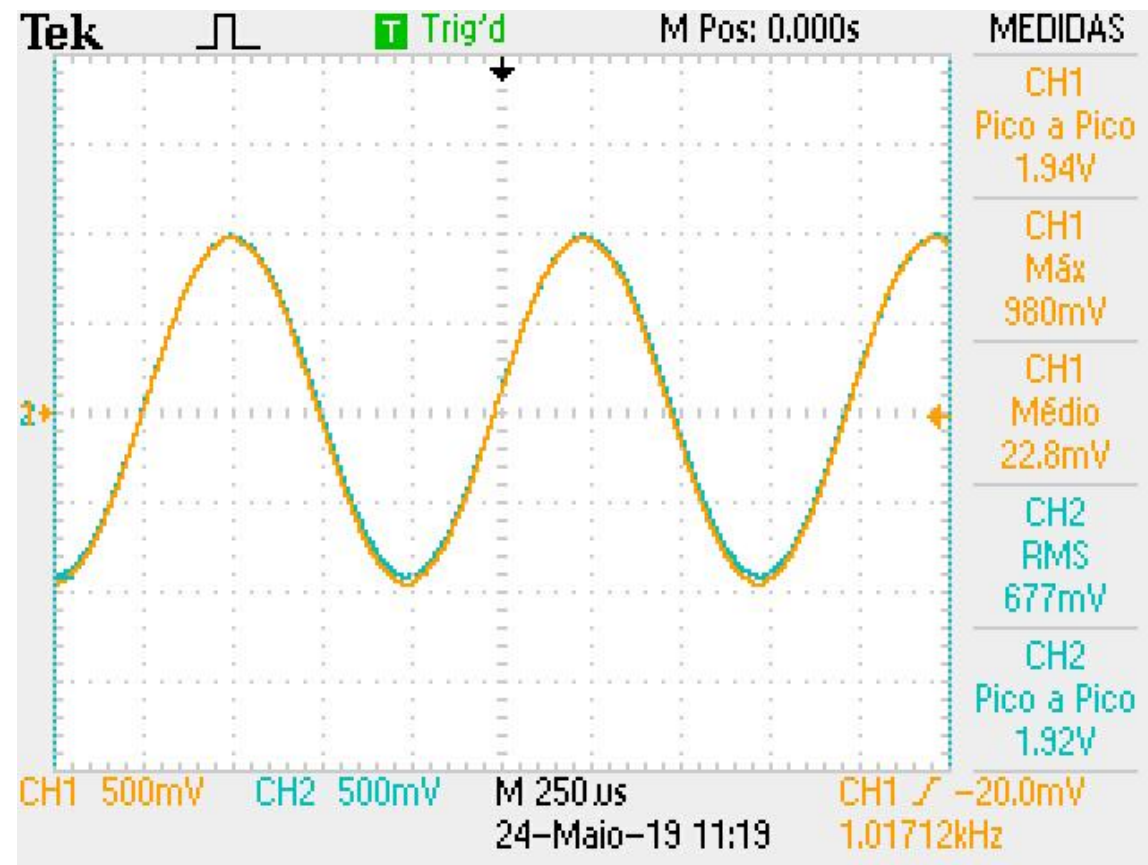


Figura 4 - Sinais de modo Seguidor de Tensão Experimental

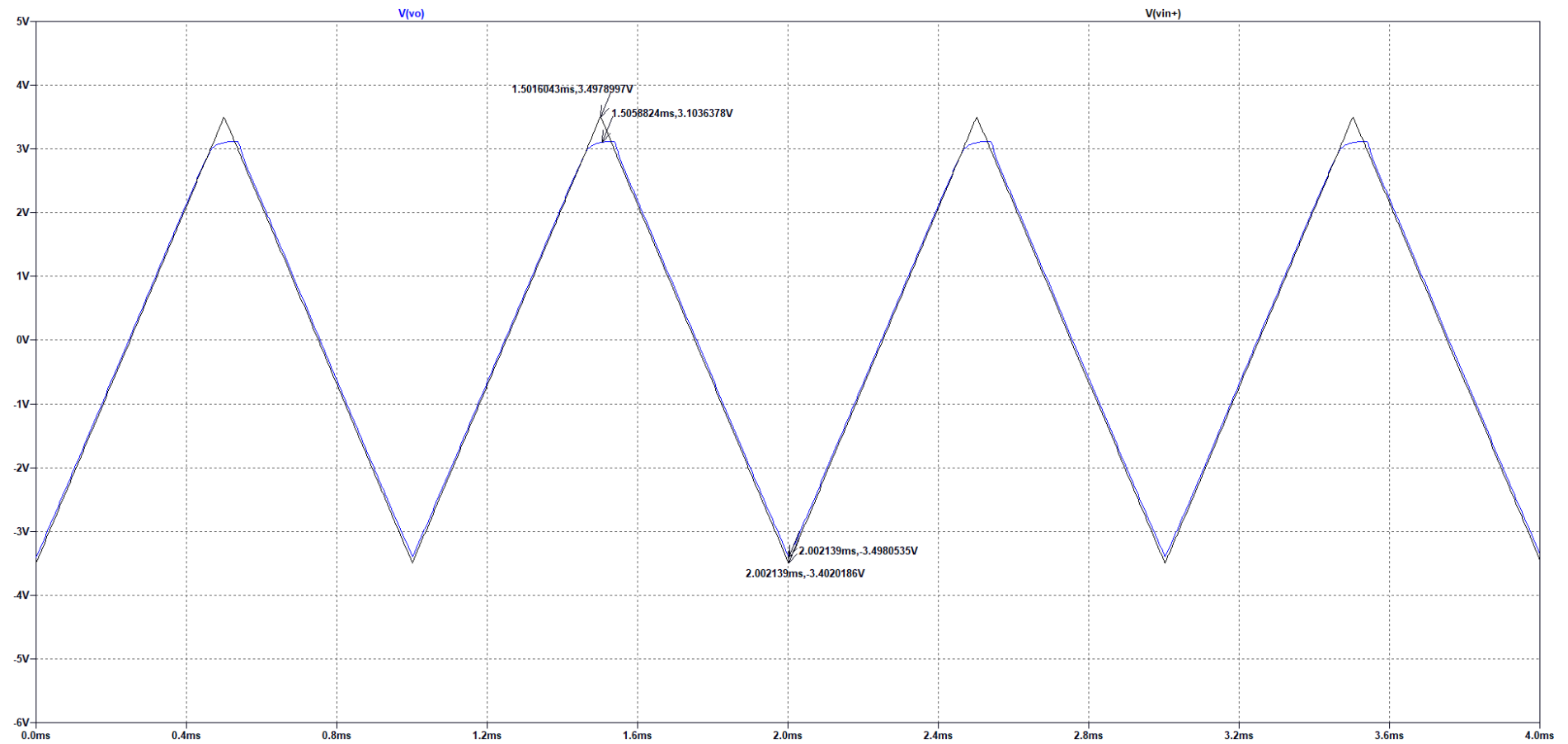


Figura 5 - Intervalo Linear em Modo YT Simulado

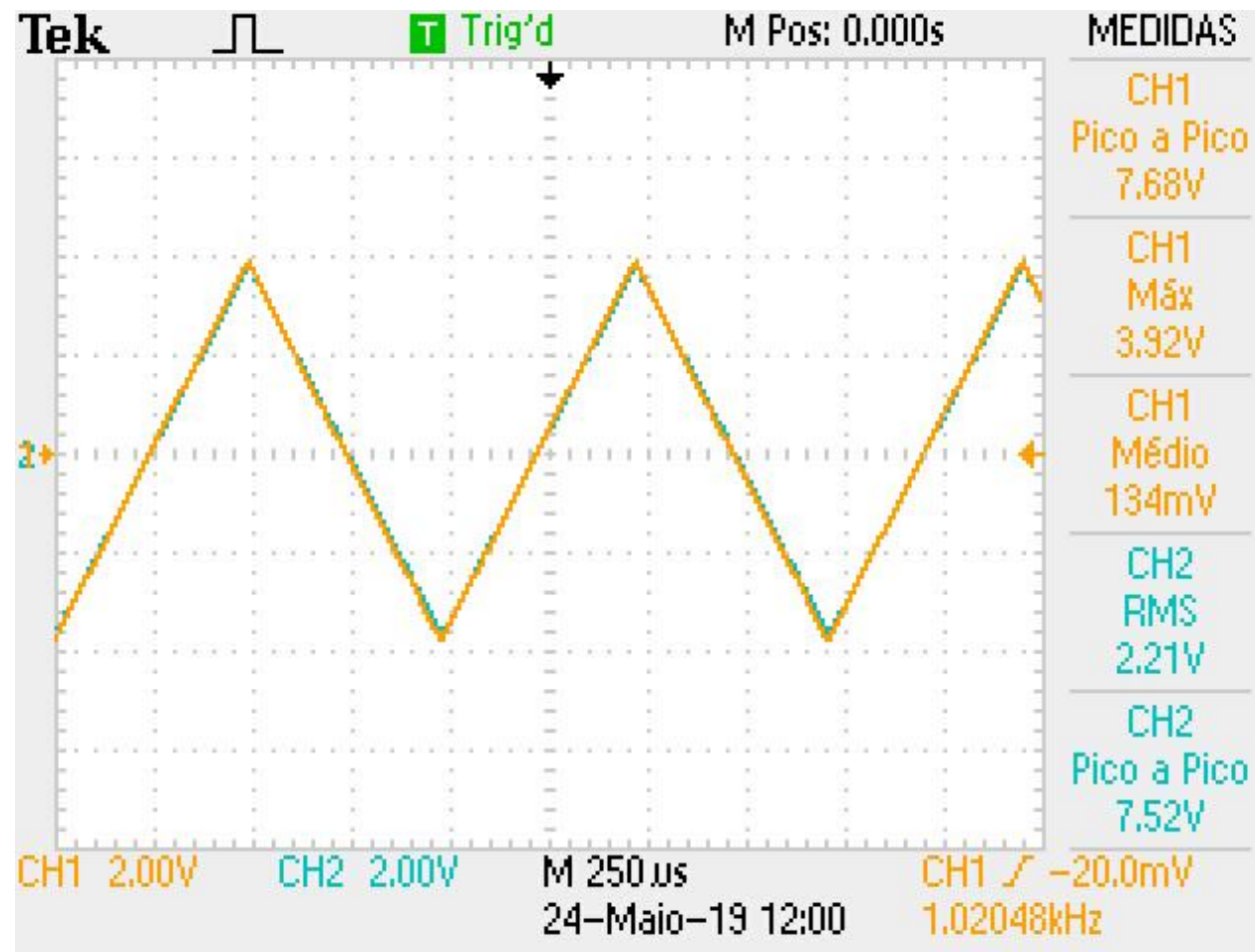


Figura 6 - Intervalo Linear em Modo YT Experimental

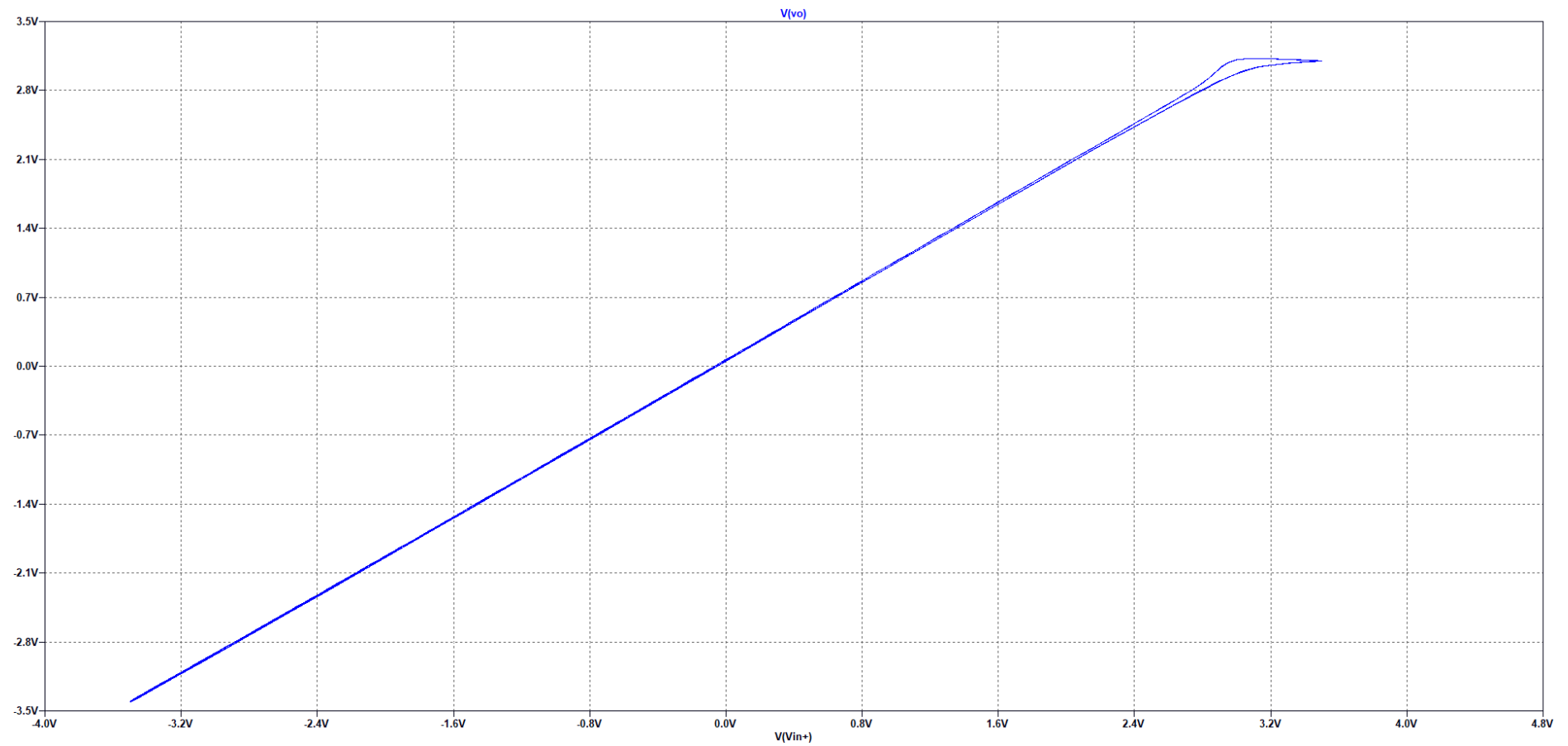


Figura 7 - Intervalo Linear em Modo XY Simulado

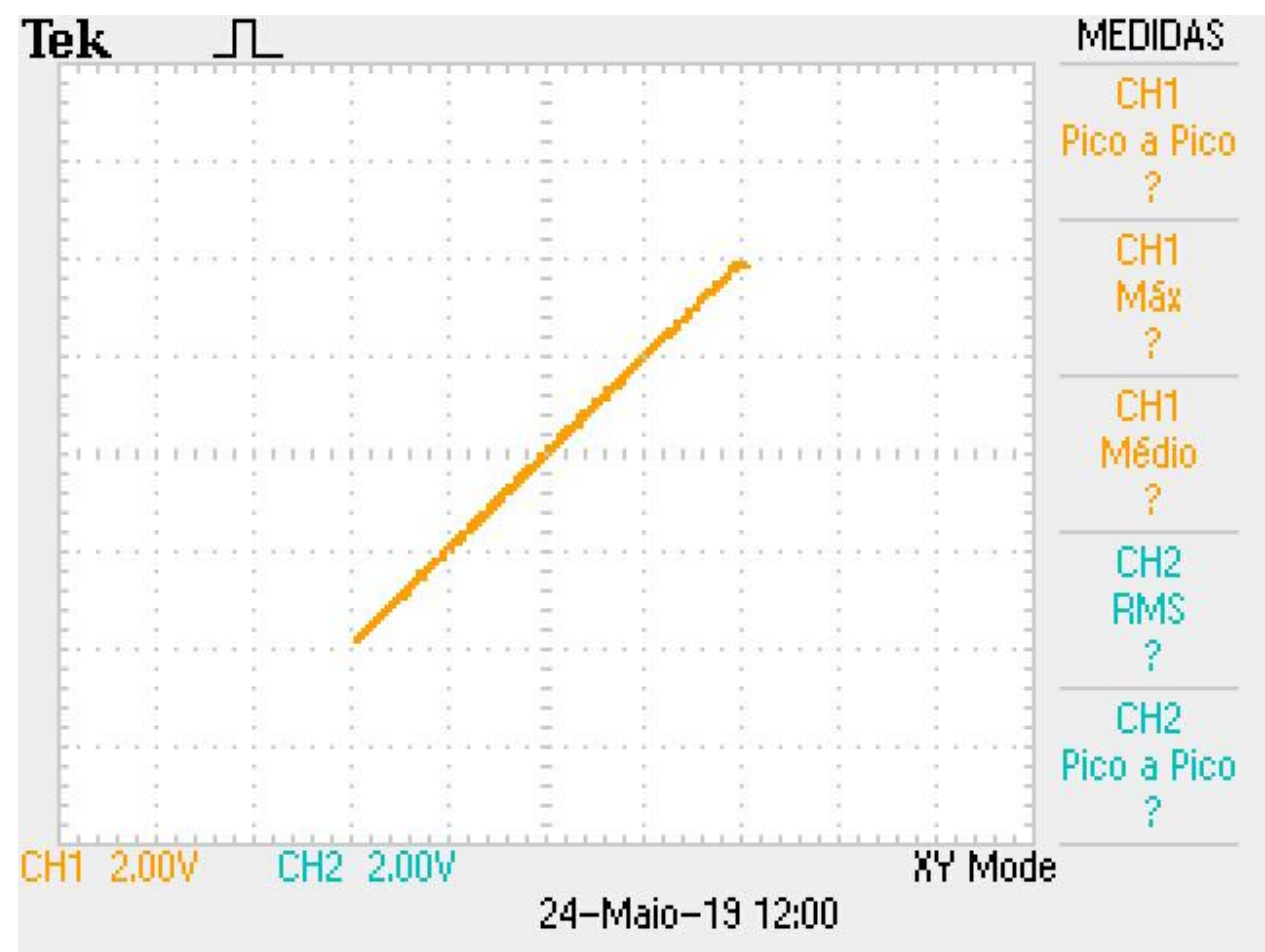


Figura 8 - Intervalo Linear em Modo XY Experimental



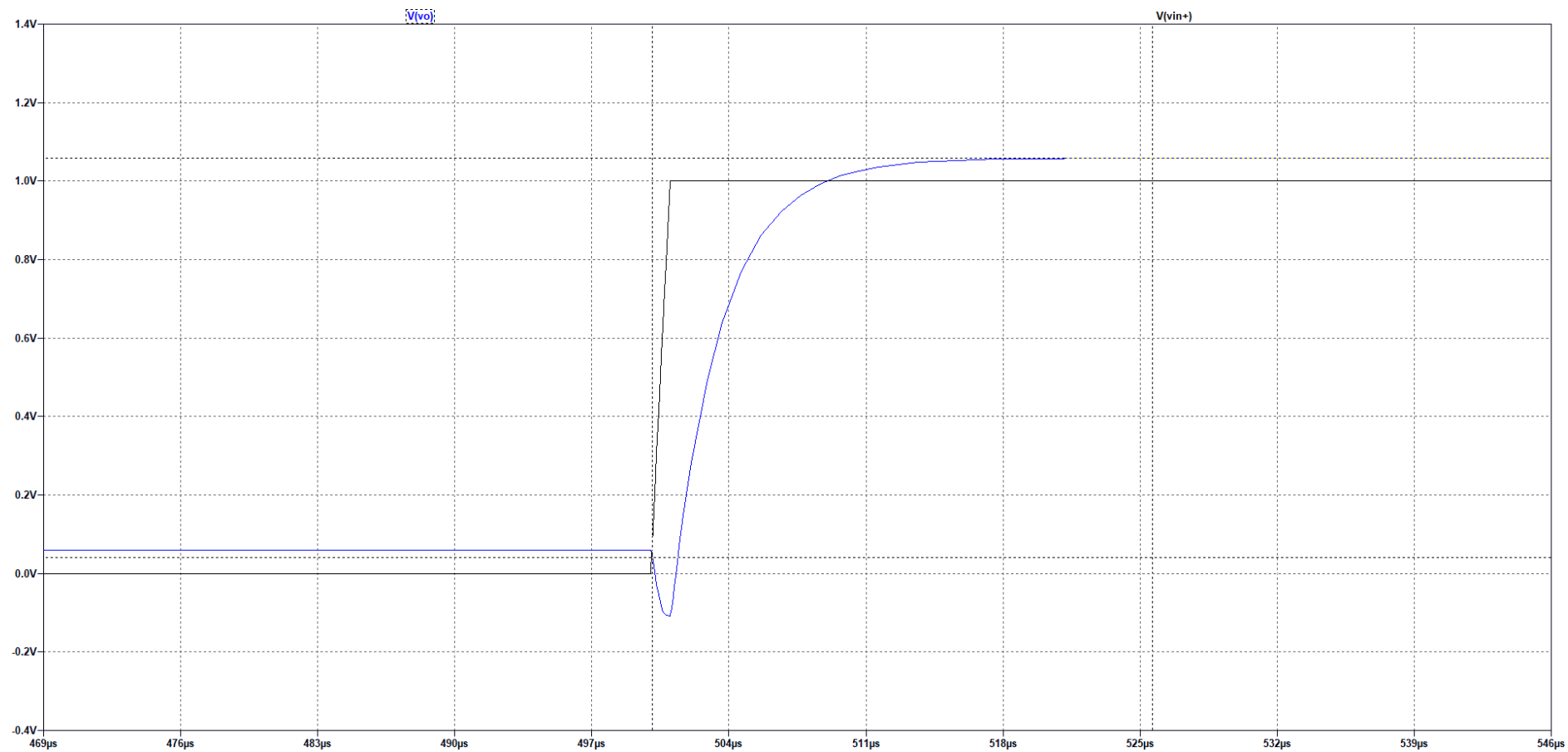


Figura 9 - Settling Time Configuração i) Simulado

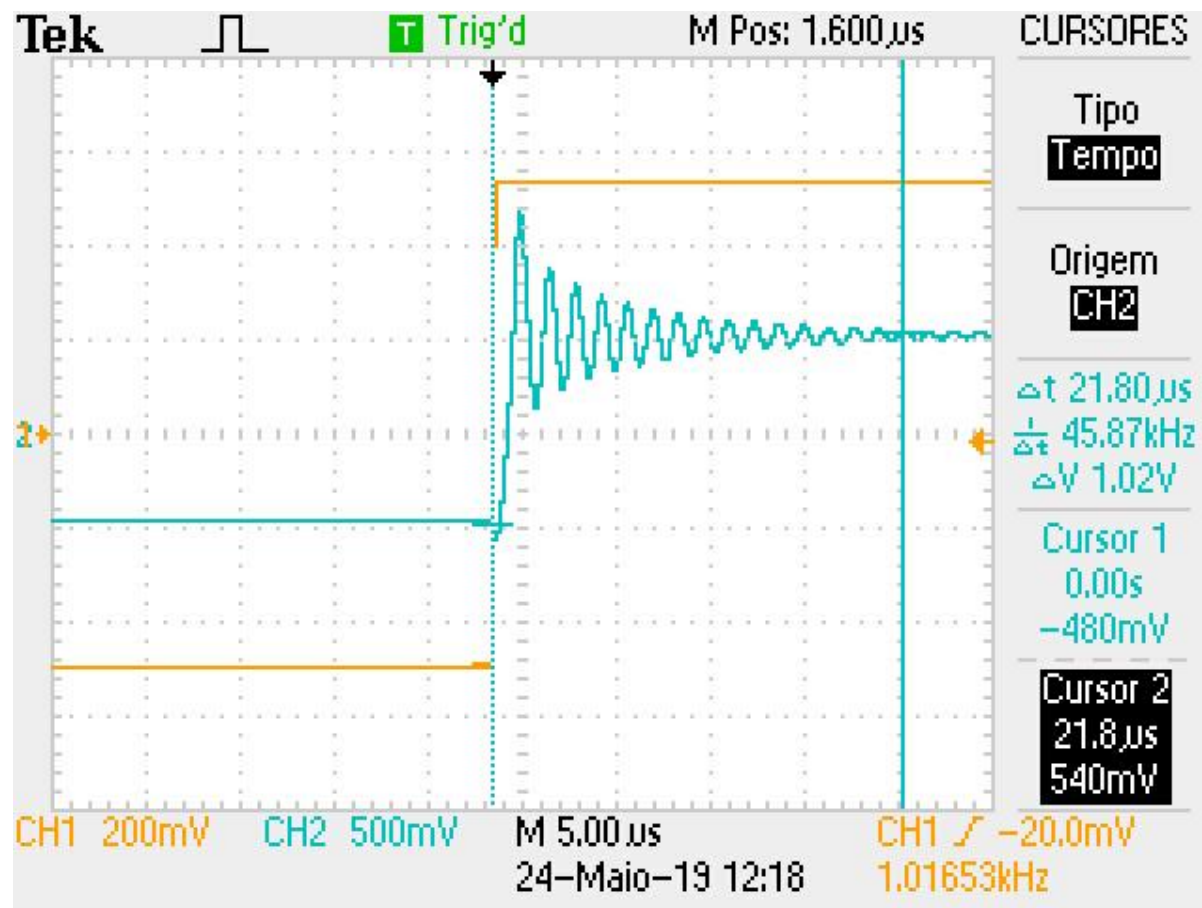


Figura 10 - Settling Time Configuração i) Experimental

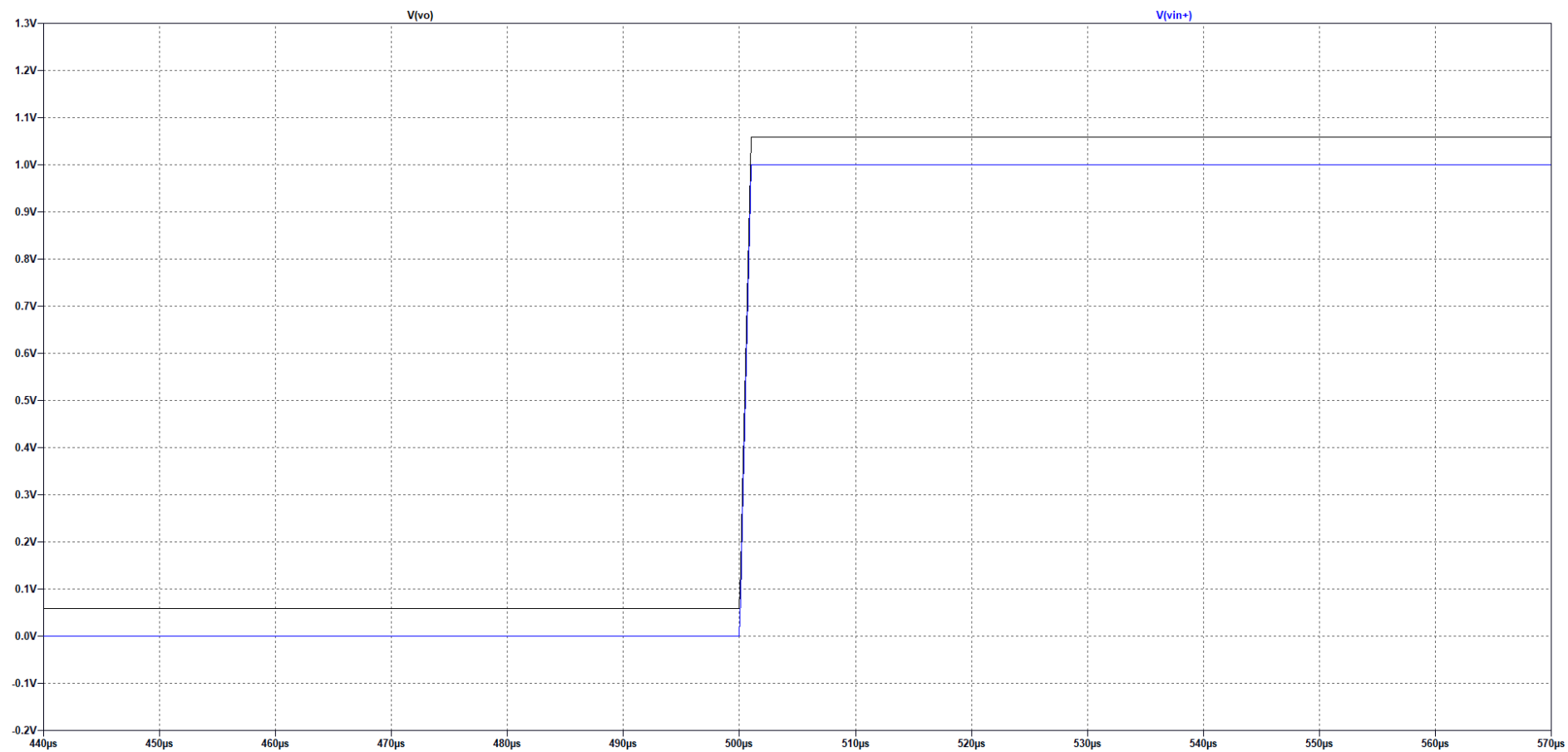


Figura 11 - Settling Time Configuração ii) Simulado

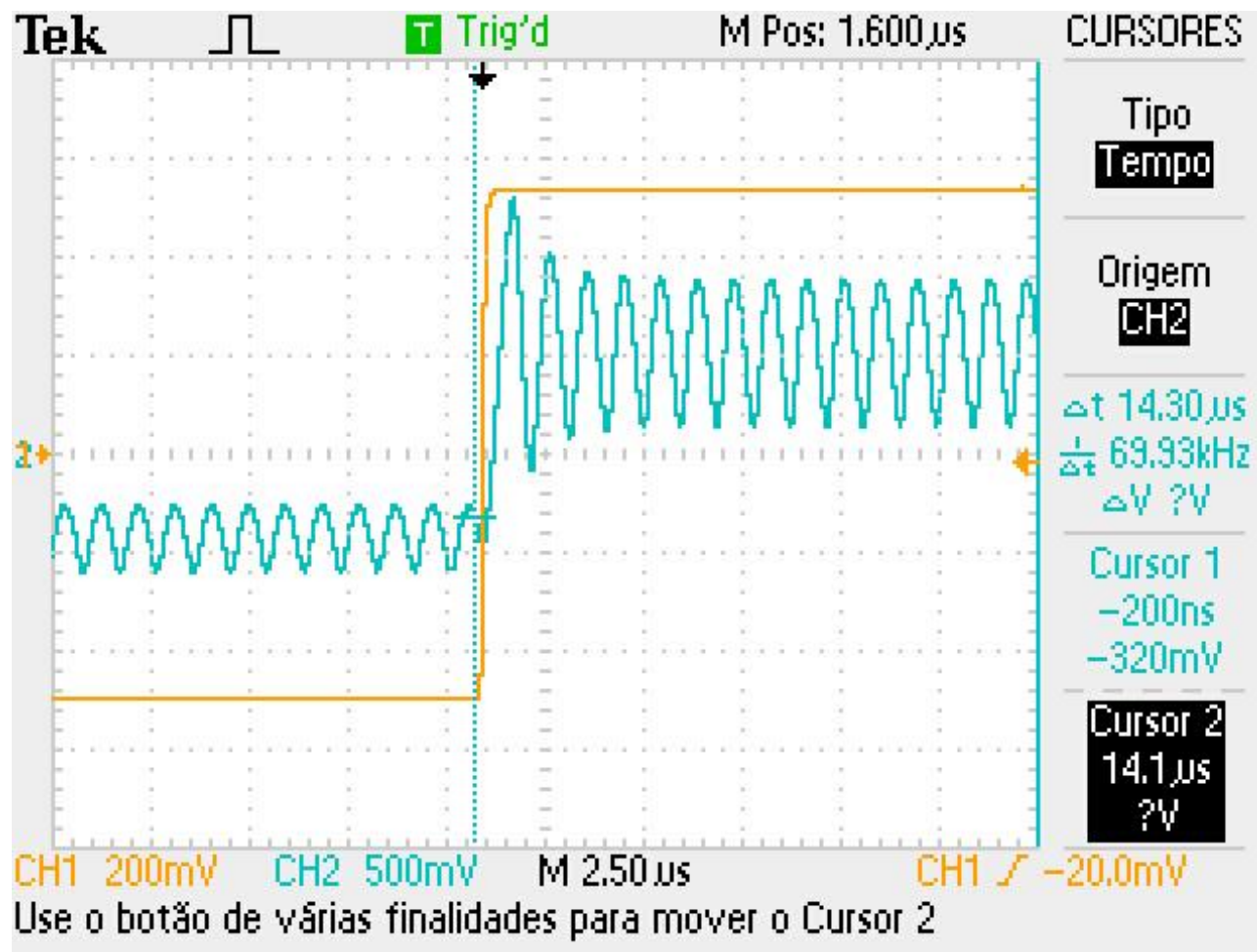


Figura 12 - Settling Time Configuração ii) Experimental

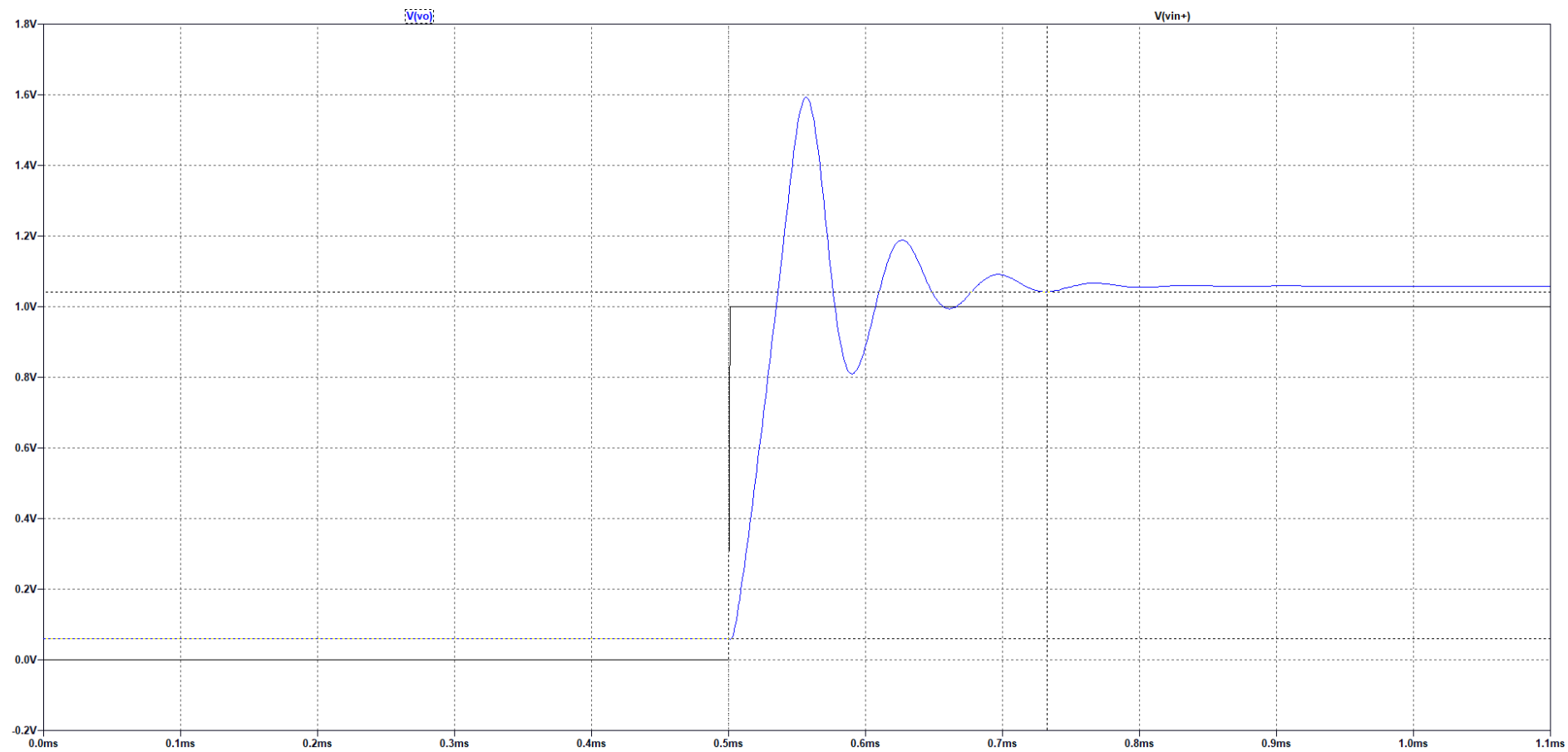


Figura 13 - Settling Time Configuração iii) Simulado

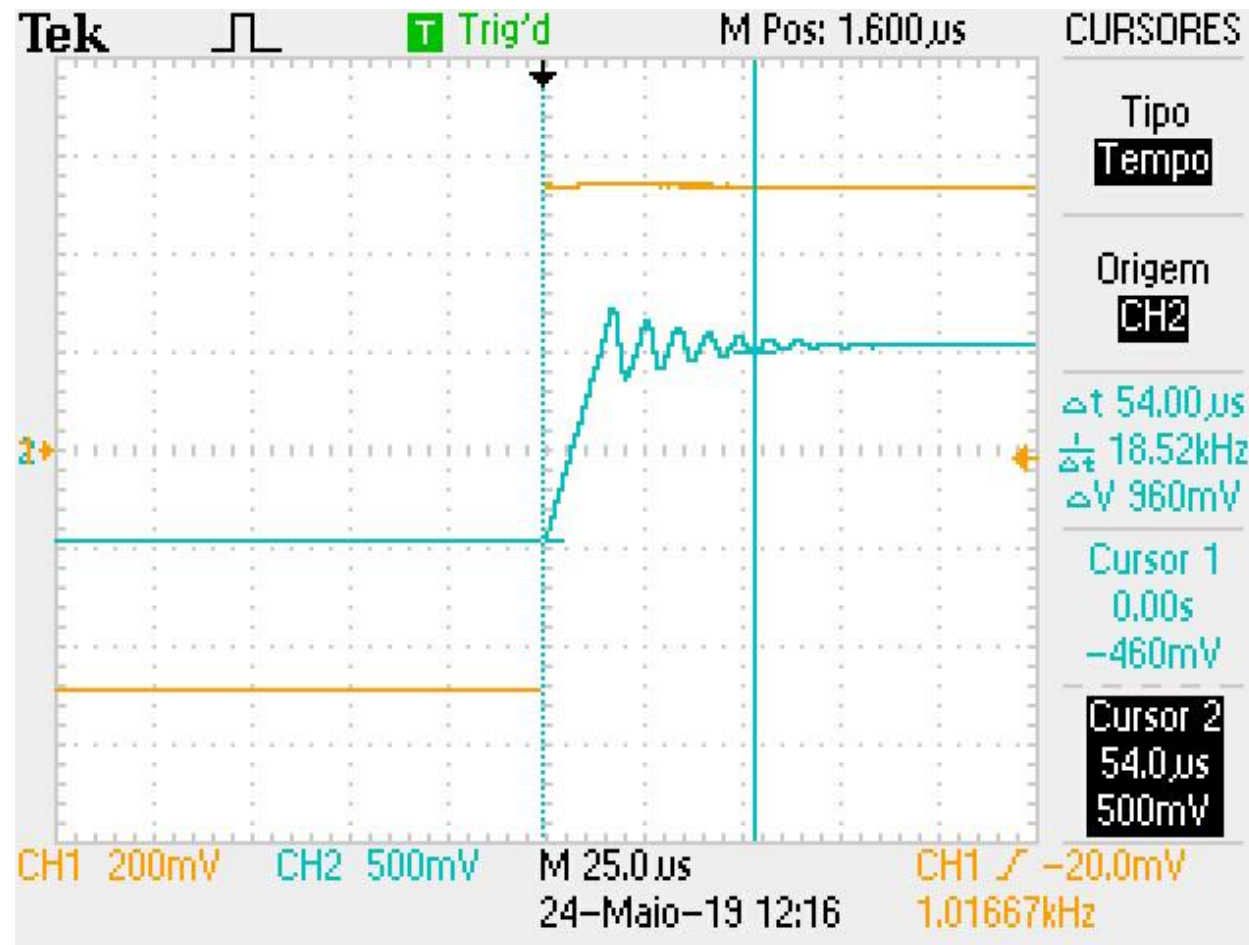


Figura 14 - Settling Time Configuração iii) Experimental

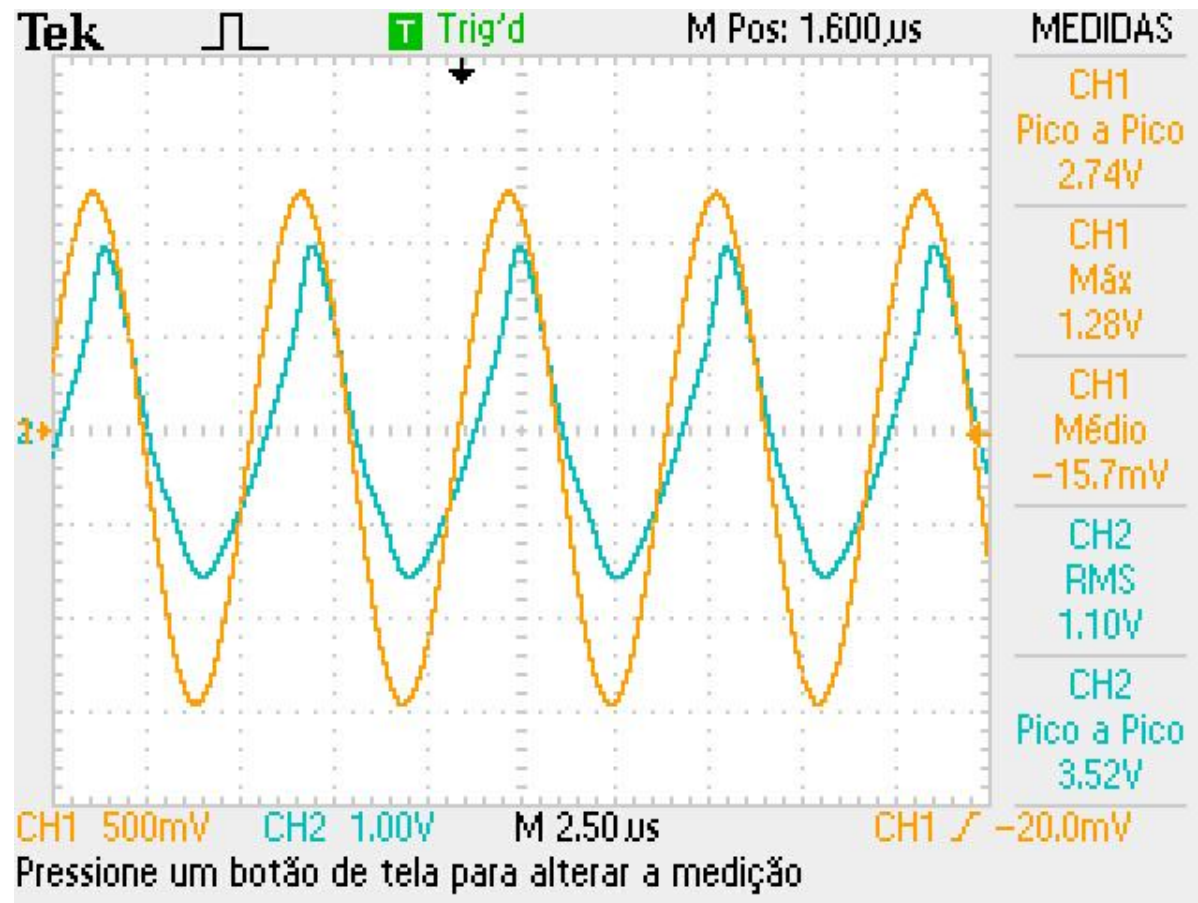


Figura 15 - Sinais para cálculo do Slew Rate Experimental

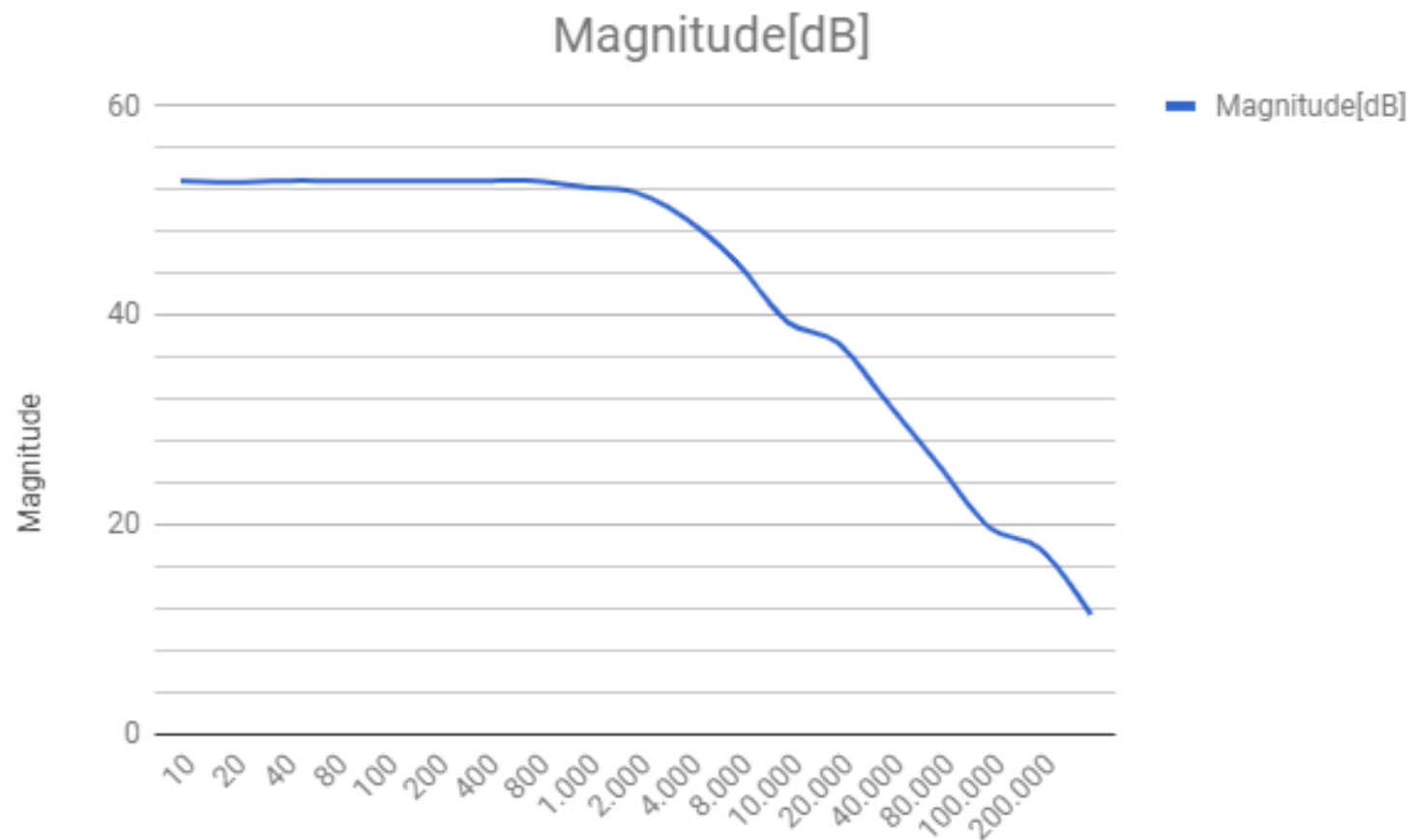


Figura 16 - Diagrama de Bode de Magnitude



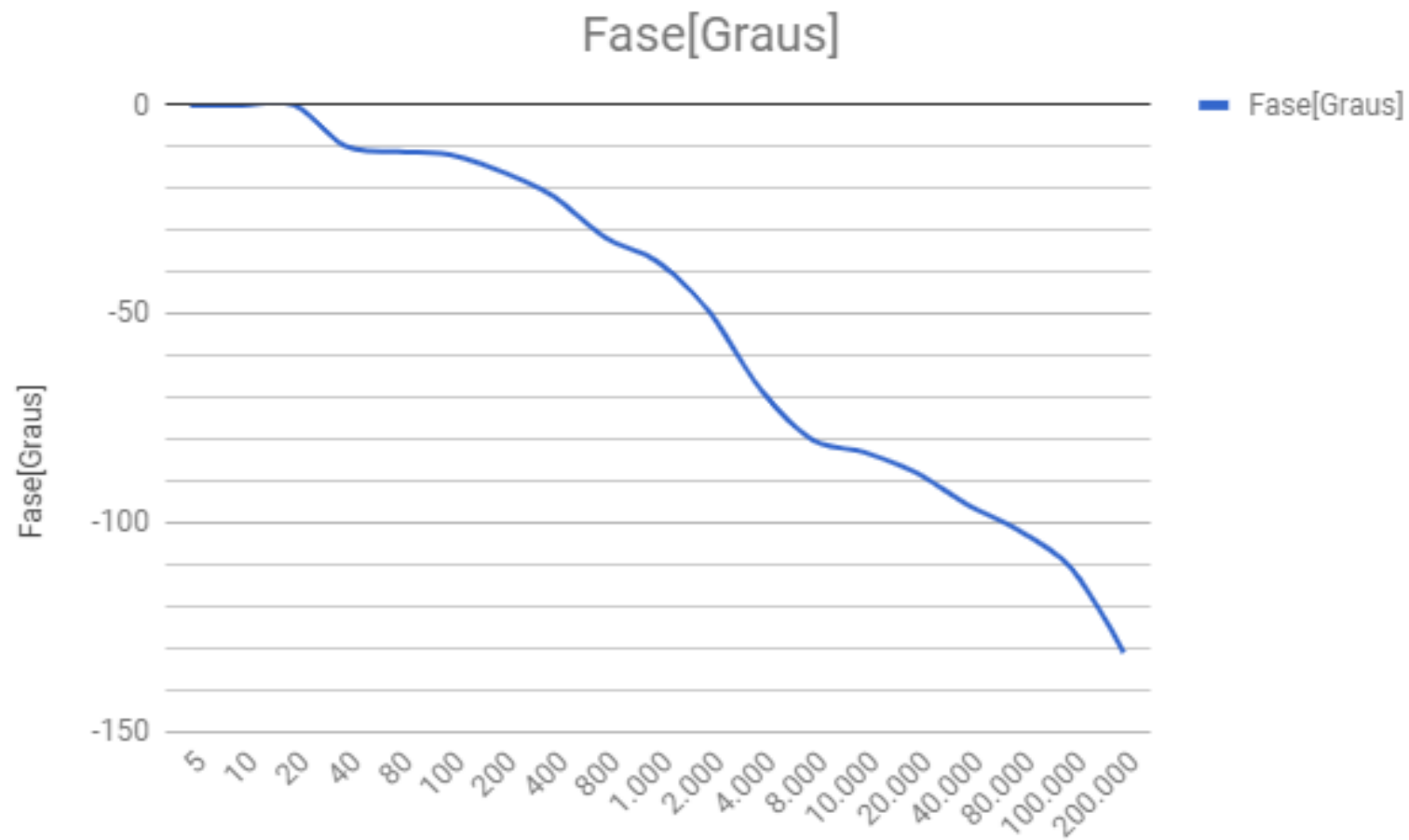


Figura 17 - Diagrama de Bode de Fase