

Lista de Exercícios #1

44

(a) $I_B = 2 \mu A$
 $I_C = \beta I_B = 200 \mu A$

$$V_{CE} = -[2,5 - 2 \cdot 10^3 \cdot 200 \cdot 10^{-6}]$$


$$V_{CE} = -[2,5 - 0,4] = -2,1V$$

$$I_C = I_S \exp\left(\frac{V_{BE}}{V_T}\right) \Rightarrow V_{BE} = V_T \ln\left(\frac{I_C}{I_S}\right) = 767mV$$

Operating Point

Small-Signal Model
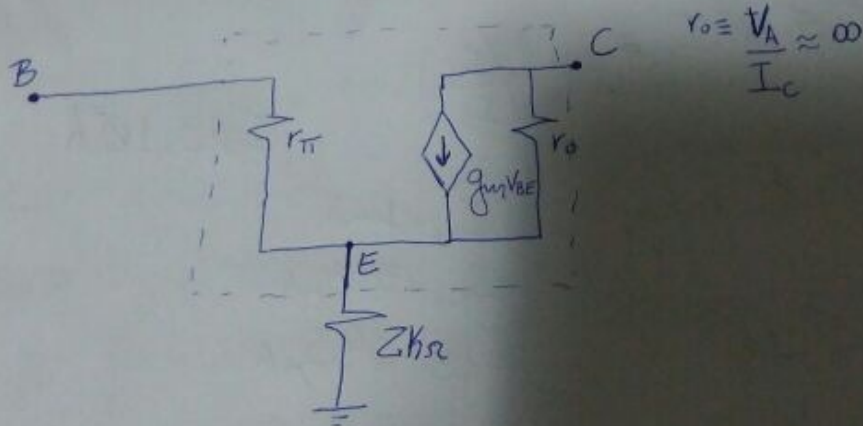
$$g_m = \frac{I_C}{V_T} = 7,69mS ; r_{\pi} = \frac{V_T}{i_b} = \frac{\beta V_T}{I_C} = \frac{\beta}{g_m} = 13k\Omega$$



$$\varepsilon (b) \quad V_{CC} = 5K \cdot I_C + V_E; V_B = 0 \Rightarrow V_{BE} = I_E \ln\left(\frac{I_C}{I_S}\right)$$

$$V_{CC} = 5K \cdot I_C + I_E \ln\left(\frac{I_C}{I_S}\right)$$

$$I_C = \frac{2,5 - I_E \ln\left(\frac{I_C}{I_S}\right)}{5 \cdot 10^3}; \text{ iterativamente}$$

$$I_{C1} = 1 \mu A$$

$$I_{C2} = 338 \mu A$$

$$I_{C3} = 343 \mu A$$

$$I_{C4} = 343 \mu A \Rightarrow \text{Good enough!}$$

$$V_{BE} = I_E \ln\left(\frac{I_C}{I_S}\right) = 781 \text{ mV}$$

$$V_{CE} = -[V_{CC} - 5K I_C] \approx -781 \text{ mV} \quad \left[\begin{array}{l} \text{na verdade } 785 \text{ mV, mas o} \\ \text{valor e} \\ \text{aproximado} \end{array} \right]$$

Small-Signal Analysis

$$g_m = \frac{I_C}{I_E} = 13,2 \text{ mS}; r_{\pi} = \frac{\beta}{g_m} = 7580 \Omega; r_o = \frac{V_A}{I_C} = \infty$$

$$(c) I_C \approx I_E = 500 \mu A$$

$$V_{BE} = V_{CE} = -I_E \ln\left(\frac{I_C}{I_S}\right) = -791,5 mV$$

Small Signal

$$g_m = \frac{I_C}{I_T} = 19,2 mS; r_{\pi} = \frac{\beta}{g_m} \approx 5,2 k\Omega; r_o = \frac{V_A}{I_C} = \infty$$

$$52 (a) V_{BE} = 0?$$

$$I_C = 0; V_{CE} = 2,5 V$$

$$g_m = 0; r_{\pi} = \infty; r_o = \infty$$

$$(b) \text{ Se } I_B \approx 0 \Rightarrow V_{BE} = 0$$

então o resultado será o mesmo de 52(a)

$$(c) V_{EB} = V_{CC} - I_C \cdot 1k$$

$$I_C = \frac{2,5 - I_C \ln\left(\frac{I_C}{I_S}\right)}{1000}; \text{ itativamente}$$

$$I_C = 1,25 mA$$

$$V_{BE} = -750 mV$$

$$V_{CE} = -[2,5 - I_C(1,314)] = -225 mV$$

Small-signal

$$g_m = 67,3 mS$$

$$r_{\pi} = 1485 \Omega$$

$$r_o = \infty$$

$$I_{C1} = 1 mA$$

$$I_{C2} = 1,76 mA$$

$$I_{C3} = 1,74 mA$$

$$I_{C4} = 1,25 mA \text{ ok}$$

$$53 \text{ a)} V_{IN} = V_{BE1} + V_{BE2} = I_E \ln\left(\frac{I_C}{I_{S1}}\right) + I_E \ln\left(\frac{I_C}{I_{S2}}\right)$$

$$V_{IN} = I_E \ln\left(\frac{I_C}{\sqrt{I_{S1} I_{S2}}}\right) = 2 I_E \ln\left(\frac{I_C}{\sqrt{I_{S1} I_{S2}}}\right) *$$

$$I_C = \frac{V_{CB2}}{R_C} = \frac{200 \cdot 10^{-3}}{500} = 400 \mu A$$

$$* V_{IN} \approx 1,4V$$

(b) Small-Signal

Q_1

$$g_m = \frac{I_C}{I_E} = 15,3 \text{ mS}$$

$$r_{\pi 1} = \frac{\beta_1}{g_m} = 6,5 \text{ k}\Omega$$

$$r_{o1} = \frac{V_A}{I_C} = \infty$$


Q_2

$$g_m = \frac{I_C}{I_E} = 15,3 \text{ mS}$$

$$r_{\pi 2} = \frac{\beta_2}{g_m} = 3,25 \text{ k}\Omega$$

$$r_{o2} = \frac{V_A}{I_C} = \infty$$

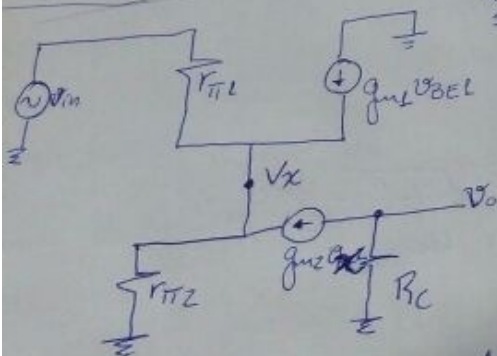Não foi pedido, mas o ganho poderia ser calculado:



$$\frac{V_x}{r_{\pi 2}} = g_{m1}(V_{in} - V_x) + g_{m2}(V_x) + \frac{V_{in} - V_x}{r_{\pi 1}}$$

$$\frac{V_x}{r_{\pi 2}} = g_m V_{in} + V_{in} \frac{1 - V_x}{r_{\pi 1}}$$

$$V_x = V_{in} \left(g_m + \frac{1}{r_{\pi 1}} \right) (r_{\pi 1} \parallel r_{\pi 2})$$

$$A_v = g_m V_x R_C = g_m \left(g_m + \frac{1}{r_{\pi 1}} \right) (r_{\pi 1} \parallel r_{\pi 2}) R_C$$

$$A_v \approx 256 \text{ V/V}$$

6.57 (a) $V_{GS} = \frac{2M}{2M+3M} V_{DS} \Rightarrow V_{GS} = \frac{2}{5} V_{DS}$

$$I_D = \frac{K_n W}{2 L} (V_{GS} - V_T)^2 \left(1 + \frac{5}{2} \frac{V_{GS}}{V_A}\right)$$


$$200 \cdot 10^{-6} = 1 \cdot 10^{-3} (V_{GS} - 0.5)^2 \left(1 + \frac{V_{GS}}{8}\right)$$

$$V_{GS}^3 + 7V_{GS}^2 - \frac{31}{4}V_{GS} + \frac{4}{10} = 0$$

$$V_{GS} = 923 \text{ mV} \quad [\text{Arreguei aqui, tive que usar HP pro achar essa raíz}]$$

$$V_{DS} = \frac{5}{2} V_{GS} = 2.3 \text{ V}$$
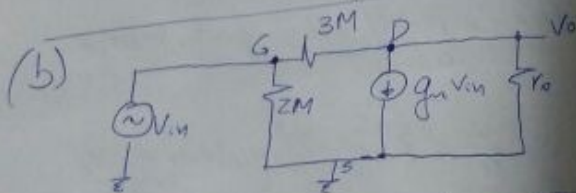
$$I_{FB} = \frac{V_{DS}}{2M+3M} = 461 \text{ nA} \ll 200 \mu\text{A}$$



$$\frac{V_{in} - V_o}{3M} = g_m V_i + \frac{V_o}{r_o} ; \quad g_m = \sqrt{I_D} \sqrt{2K \frac{W}{L}} = 894 \mu\text{S}$$


$$r_o = \frac{V_A}{I_D} = 100 \text{ k}\Omega$$

$$\frac{V_o}{V_i} = -86.5 \text{ V/V}$$

$$V_{i \text{ max}} = \frac{V_{DS} - (V_{om \text{ in}})}{86.5} = 21.6 \text{ mV}$$

$$V_{om \text{ in}} > V_{GS} - V_T$$

k)

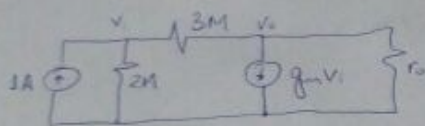


$$1 = \frac{V_i}{2M} + \frac{V_i - V_o}{3M} \Rightarrow V_o = \frac{V_i 3M}{3M \parallel 2M} - 3M$$

$$\frac{V_i - V_o}{3M} = g_m V_i + \frac{V_o}{r_o} \Rightarrow V_i \left(\frac{1}{3M} - \frac{1}{2M \parallel 2M} - g_m - \frac{3M}{(3M \parallel 2M) r_o} \right) = 1 - \frac{3M}{r_o}$$

$$V_i \approx 31,5 K\Omega; R_{in} = \frac{V_i}{1A} = 31,5 K\Omega$$

6.124

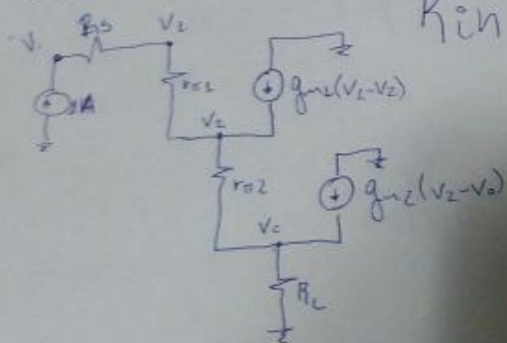

$$g_{m1} = \frac{I_{C1}}{\beta_0 I_E} = 3,84 mS$$

$$g_{m2} = \frac{I_{C2}}{I_E} = 384 \mu S$$

$$r_{\pi 1} = \frac{\beta}{g_{m1}} = 26 k\Omega$$

$$r_{\pi 2} = 260 \Omega$$


$$1 + g_{m1}(V_1 - V_2) = \frac{V_2 - V_o}{r_{\pi 2}} \Rightarrow 1 + g_{m1} r_{\pi 1} = \beta + 1 = \frac{V_2 - V_o}{r_{\pi 2}}$$

$$\frac{V_2 - V_o}{r_{\pi 2}} + g_{m2}(V_2 - V_o) = \frac{V_o}{1k} \Rightarrow (\beta + 1) + g_{m2}(\beta + 1) r_{\pi 2} = \frac{V_o}{1k}$$

$$V_o = 10,2 K$$

$$R_{in} = \frac{V_{in}}{1A} = (V_{in} - V_1) - (V_1 - V_2) - (V_2 - V_o) \approx 10,3 M\Omega$$

P_{70}

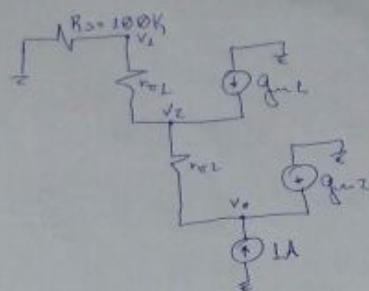

$$\frac{V_o - V_2}{r_{\pi 2}} = 1 + g_{m2} (V_2 - V_o)$$

$$(V_o - V_2) \left[\frac{1}{r_{\pi 2}} + g_{m2} \right] = 1 \Rightarrow (V_o - V_2) = \frac{r_{\pi 2}}{\beta + 1}$$

$$\frac{1}{\beta + 1} + g_{m1} (V_1 - V_2) = \frac{V_2 - V_1}{r_{\pi 1}}$$

$$V_2 - V_1 = \frac{r_{\pi 1}}{(\beta + 1)^2} ; i_L = \frac{V_2 - V_1}{r_{\pi 1}} = \frac{1}{(L + \beta)^2}$$

$$V_o = (V_o - V_2) + (V_2 - V_1) + V_1$$

$$R_{e2} \approx 2,57 + 2,54 + 9,8 \approx 14,9 \Omega$$